

```

timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 11/30/2020 05:44:46 PM
// Design Name:
// Module Name: Top_Level
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module Top_Level(
    input clkIn, btnC, btnL, btnD, btnR,
    input [15:0] sw,
    output [15:0] led,
    output [6:0] seg,
    output [3:0] an,
    output dp
);

    //CLK Global
    wire clk, digsel, qsec;
    lab6_clks global_clk(.clkIn(clkIn), .greset(btnR), .qsec(qsec), .clk(clk),
.digsel(digsel));

    //Edge Detection
    wire Clear, Test;
    Edge_Detector Button_C(.clk(clk), .Btn(btnC), .out(Clear));
    Edge_Detector Button_L(.clk(clk), .Btn(btnL), .out(Test));

    //FSM
    wire ledinput, lednprime, ledprime, flash, ShowIn, ShowDiv, prime, nprime, start;
    State_Machine FSM(.clk(clk), .btnC(Clear), .btnL(Test), .btnD(btnD),

```

```

.Prime(prime), .NPrime(nprime), .LED_Input(ledinput),
    .LED_nprime(lednprime), .LED_prime(ledprime), .Show_In(ShowIn),
.Show_Div(ShowDiv), .Flash(flash), .Start(start));

// Input Module
wire [15:0] Q;
counterUD16L input_mode(.clk(clk), .din(sw), .LD(ShowIn), .Q(Q));

//Divider
wire [15:0] divisor;
wire [15:0] quotient;
Divider Dividermod(.clk(clk), .Start(start), .Input(Q), .Q_out(quotient),
.Clear(ShowIn), .Div_out(divisor), .NPrime(nprime), .Prime(prime));

//LED Control
Led_Selector leds(.clk(clk), .qsec(qsec), .in(ledinput), .prime(ledprime),
.nprime(lednprime&~ShowDiv), .div(ShowDiv&lednprime), .working(start), .ledin(led));

//Blinker
wire [15:0] TC_Out;
counterUD16L Time(.clk(clk), .Up(qsec), .Q(TC_Out));

//Display Module
wire [3:0] ring;
wire [3:0] Inputs;
wire [15:0] Out;

Out_Selector out(.In(Q), .Div(divisor),
.main((ShowIn|ledprime|lednprime)&~ShowDiv), .div(ShowDiv&lednprime), .out(Out));
//    assign Out =
(Q[15:0]&{16{ShowIn}})|(Q[15:0]&{16{ledprime}})|(Q[15:0]&{16{lednprime}})|(divisor[1
5:0]&{16{ShowDiv}});
Ring_Counter Ring(.start(digsel), .clk(clk), .out(ring));
Selector Select(.sel(ring), .N(Out), .H(Inputs));
Segment_Display Display(.n(Inputs), .sego(seg));

assign an[0] = ~(ring[0]&(~flash|~TC_Out[0]));
assign an[1] = ~(ring[1]&(~flash|~TC_Out[0]));
assign an[2] = ~(ring[2]&(~flash|~TC_Out[0]));
assign an[3] = ~(ring[3]&(~flash|~TC_Out[0]));
assign dp = 1'b1;

```

endmodule