```
`timescale 1ns / 1ps
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 02/07/2017 11:19:41 AM
// Design Name:
// Module Name: lab4_clks
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



module lab6_clks(
    input clkin,
    input greset,  //btnU
    output clk,
    output digsel,
    output qsec,
    output fastclk);

       wire clk_int;
       assign fastclk = clk_int;
       clk_wiz_0 my_clk_inst (.clk_out1(clk_int), .reset(greset), .locked(),
.clk_in1(clkin));
       clkcntrl4 slowclk (.clk_int(clk_int), .seldig(digsel), .clk_out(clk),
.qsec(qsec));

       STARTUPE2 #(.PROG_USR("FALSE"), // Activate program event security feature.
Requires encrypted bitstreams.
                   .SIM_CCLK_FREQ(0.0)   // Set the Configuration Clock
Frequency(ns) for simulation.
                                      )
             STARTUPE2_inst (.CFGCLK(),  // 1-bit output: Configuration main clock
output
                             .CFGMCLK(), // 1-bit output: Configuration internal
```

```
oscillator clock output
                              .EOS(),     // 1-bit output: Active high output signal
indicating the End Of Startup.
                              .PREQ(),// 1-bit output: PROGRAM request to fabric
output
                              .CLK(),  // 1-bit input: User start-up clock input
                              .GSR(greset),  // 1-bit input: Global Set/Reset input
(GSR cannot be used for the port name)
                              .GTS(),  // 1-bit input: Global 3-state input (GTS
cannot be used for the port name)
                              .KEYCLEARB(), // 1-bit input: Clear AES Decrypter Key
input from Battery-Backed RAM (BBRAM)
                              .PACK(), // 1-bit input: PROGRAM acknowledge input
                              .USRCCLKO(), // 1-bit input: User CCLK input
                              .USRCCLKTS(), // 1-bit input: User CCLK 3-state enable
input
                               .USRDONEO(), // 1-bit input: User DONE pin output
control
                               .USRDONETS() // 1-bit input: User DONE 3-state enable
output
                             );  // End of STARTUPE2_inst instantiation

endmodule

module clk_wiz_0

 (// Clock in ports
  // Clock out ports
  output        clk_out1,
  // Status and control signals
  input         reset,
  output        locked,
  input         clk_in1
 );
  // Input buffering
  //------------------------------------
wire clk_in1_clk_wiz_0;
wire clk_in2_clk_wiz_0;
  IBUF clkin1_ibufg
   (.O (clk_in1_clk_wiz_0),
    .I (clk_in1));


  // Clocking PRIMITIVE
  //------------------------------------
```

```
// Instantiation of the MMCM PRIMITIVE
//    * Unused inputs are tied off
//    * Unused outputs are labeled unused

wire        clk_out1_clk_wiz_0;
wire        clk_out2_clk_wiz_0;
wire        clk_out3_clk_wiz_0;
wire        clk_out4_clk_wiz_0;
wire        clk_out5_clk_wiz_0;
wire        clk_out6_clk_wiz_0;
wire        clk_out7_clk_wiz_0;

wire [15:0] do_unused;
wire        drdy_unused;
wire        psdone_unused;
wire        locked_int;
wire        clkfbout_clk_wiz_0;
wire        clkfbout_buf_clk_wiz_0;
wire        clkfboutb_unused;
  wire clkout0b_unused;
 wire clkout1_unused;
 wire clkout1b_unused;
 wire clkout2_unused;
 wire clkout2b_unused;
 wire clkout3_unused;
 wire clkout3b_unused;
 wire clkout4_unused;
wire        clkout5_unused;
wire        clkout6_unused;
wire        clkfbstopped_unused;
wire        clkinstopped_unused;
wire        reset_high;

MMCME2_ADV
#(.BANDWIDTH            ("OPTIMIZED"),
  .CLKOUT4_CASCADE      ("FALSE"),
  .COMPENSATION         ("ZHOLD"),
  .STARTUP_WAIT         ("FALSE"),
  .DIVCLK_DIVIDE        (1),
  .CLKFBOUT_MULT_F      (9.125),
  .CLKFBOUT_PHASE       (0.000),
  .CLKFBOUT_USE_FINE_PS ("FALSE"),
  .CLKOUT0_DIVIDE_F     (36.500),
  .CLKOUT0_PHASE        (0.000),
  .CLKOUT0_DUTY_CYCLE   (0.500),
  .CLKOUT0_USE_FINE_PS  ("FALSE"),
```

```
    .CLKIN1_PERIOD        (10.0))
  mmcm_adv_inst
    // Output clocks
   (
    .CLKFBOUT            (clkfbout_clk_wiz_0),
    .CLKFBOUTB           (clkfboutb_unused),
    .CLKOUT0             (clk_out1_clk_wiz_0),
    .CLKOUT0B            (clkout0b_unused),
    .CLKOUT1             (clkout1_unused),
    .CLKOUT1B            (clkout1b_unused),
    .CLKOUT2             (clkout2_unused),
    .CLKOUT2B            (clkout2b_unused),
    .CLKOUT3             (clkout3_unused),
    .CLKOUT3B            (clkout3b_unused),
    .CLKOUT4             (clkout4_unused),
    .CLKOUT5             (clkout5_unused),
    .CLKOUT6             (clkout6_unused),
     // Input clock control
    .CLKFBIN             (clkfbout_buf_clk_wiz_0),
    .CLKIN1              (clk_in1_clk_wiz_0),
    .CLKIN2              (1'b0),
     // Tied to always select the primary input clock
    .CLKINSEL            (1'b1),
    // Ports for dynamic reconfiguration
    .DADDR               (7'h0),
    .DCLK                (1'b0),
    .DEN                 (1'b0),
    .DI                  (16'h0),
    .DO                  (do_unused),
    .DRDY                (drdy_unused),
    .DWE                 (1'b0),
    // Ports for dynamic phase shift
    .PSCLK               (1'b0),
    .PSEN                (1'b0),
    .PSINCDEC            (1'b0),
    .PSDONE              (psdone_unused),
    // Other control and status signals
    .LOCKED              (locked_int),
    .CLKINSTOPPED        (clkinstopped_unused),
    .CLKFBSTOPPED        (clkfbstopped_unused),
    .PWRDWN              (1'b0),
    .RST                 (reset_high));
  assign reset_high = reset;

  assign locked = locked_int;
// Clock Monitor clock assigning
```

```
//-------------------------------------
 // Output buffering
  //-----------------------------------

  BUFG clkf_buf
   (.O (clkfbout_buf_clk_wiz_0),
    .I (clkfbout_clk_wiz_0));



  BUFG clkout1_buf
   (.O   (clk_out1),
    .I   (clk_out1_clk_wiz_0));




endmodule

module clkcntrl4(
     input clk_int,
     output seldig,
     output clk_out,
     output qsec);

   //wire XLXN_38;
   //wire XLXN_39;
   wire XLXN_44;
   wire XLXN_47;
   wire XLXN_70;
   wire XLXN_71;
   wire XLXN_72;
   wire XLXN_73;
   wire XLXN_74;
   wire XLXN_75;
   wire XLXN_76;
   wire XLXN_77;
   wire XLXN_79;
   wire clkb2_DUMMY;

   GND  XLXI_24 (.G(XLXN_44));

   (* HU_SET = "XLXI_37_73" *)
   CB4CE_MXILINX_clkcntrl4  XLXI_37 (.C(clkb2_DUMMY),
                                     .CE(XLXN_73),
                                     .CLR(XLXN_76),
```

```
                                .CEO(XLXN_72),
                                .Q0(),
                                .Q1(),
                                .Q2(XLXN_74),
                                .Q3(),
                                .TC());
(* HU_SET = "XLXI_38_74" *)
CB4CE_MXILINX_clkcntrl4  XLXI_38 (.C(clkb2_DUMMY),
                                .CE(XLXN_72),
                                .CLR(XLXN_76),
                                .CEO(XLXN_70),
                                .Q0(),
                                .Q1(),
                                .Q2(),
                                .Q3(),
                                .TC());
(* HU_SET = "XLXI_39_75" *)
CB4CE_MXILINX_clkcntrl4  XLXI_39 (.C(clkb2_DUMMY),
                                .CE(XLXN_70),
                                .CLR(XLXN_76),
                                .CEO(XLXN_71),
                               .Q0(),
                                .Q1(),
                                .Q2(),
                                .Q3(XLXN_77),
                                .TC());
//(* HU_SET = "XLXI_40_76" *)
CB4CE_MXILINX_clkcntrl4  XLXI_40 (.C(clk_out),
                                .CE(XLXN_73),
                                .CLR(XLXN_76),
                                .CEO(XLXN_78),
                                .Q0(),
                                .Q1(),
                                .Q2(),
                                .Q3(),
                                .TC(XLXN_75));

CB4CE_MXILINX_clkcntrl4  XLXI_45 (.C(clk_out),
                                .CE(XLXN_78),
                                .CLR(XLXN_76),
                                .CEO(XLXN_79),
                                .Q0(),
                                .Q1(),
                                .Q2(),
                                .Q3(),
                                .TC());
```

```
   CB4CE_MXILINX_clkcntrl4  XLXI_44 (.C(clk_out),
                                    .CE(XLXN_79),
                                    .CLR(XLXN_76),
                                    .CEO(),
                                    .Q0(qsec0),
                                    .Q1(qsec2),
                                    .Q2(),
                                    .Q3(),
                                    .TC());

   AND3  I_12222 (.I0(qsec0),
                  .I1(qsec2),
                  .I2(XLXN_79),
                  //.I3(),
                  .O(qsec3));


   VCC  XLXI_41 (.P(XLXN_73));
   GND  XLXI_43 (.G(XLXN_76));
   BUF  XLXI_328 (.I(clk_int),
                  .O(clkb2_DUMMY));
`ifdef XILINX_SIMULATOR
   BUF  XLXI_336 (.I(XLXN_75),.O(seldig));
   BUF  XLXI_398 (.I(XLXN_75),.O(qsec));
   BUFG  XLXI_399 (.I(clk_int),.O(clk_out));
   //BUFG  XLXI_401 (.I(XLXN_77),.O(clk_out));
`else
   BUF  XLXI_336 (.I(XLXN_75),.O(seldig));
   BUF  XLXI_398 (.I(qsec3),.O(qsec));
   BUFG  XLXI_401 (.I(XLXN_77),.O(clk_out));
`endif

endmodule


module FTCE_MXILINX_clkcntrl4(C,
                              CE,
                              CLR,
                              T,
                              Q);

   parameter INIT = 1'b0;

    input C;
    input CE;
```

```
    input CLR;
    input T;
   output Q;

   wire TQ;
   wire Q_DUMMY;

   assign Q = Q_DUMMY;
   XOR2  I_36_32 (.I0(T),
                  .I1(Q_DUMMY),
                  .O(TQ));
   ///(* RLOC = "X0Y0" *)
   FDCE  I_36_35 (.C(C),
                  .CE(CE),
                  .CLR(CLR),
                  .D(TQ),
                  .Q(Q_DUMMY));
endmodule
`timescale 1ns / 1ps

module CB4CE_MXILINX_clkcntrl4(C,
                               CE,
                               CLR,
                               CEO,
                               Q0,
                               Q1,
                               Q2,
                               Q3,
                               TC);

    input C;
    input CE;
    input CLR;
   output CEO;
   output Q0;
   output Q1;
   output Q2;
   output Q3;
   output TC;

   wire T2;
   wire T3;
   wire XLXN_1;
   wire Q0_DUMMY;
   wire Q1_DUMMY;
   wire Q2_DUMMY;
```

```
wire Q3_DUMMY;
wire TC_DUMMY;

assign Q0 = Q0_DUMMY;
assign Q1 = Q1_DUMMY;
assign Q2 = Q2_DUMMY;
assign Q3 = Q3_DUMMY;
assign TC = TC_DUMMY;
(* HU_SET = "I_Q0_69" *)
FTCE_MXILINX_clkcntrl4 #( .INIT(1'b0) ) I_Q0 (.C(C),
                              .CE(CE),
                              .CLR(CLR),
                              .T(XLXN_1),
                              .Q(Q0_DUMMY));
(* HU_SET = "I_Q1_70" *)
FTCE_MXILINX_clkcntrl4 #( .INIT(1'b0) ) I_Q1 (.C(C),
                              .CE(CE),
                              .CLR(CLR),
                              .T(Q0_DUMMY),
                              .Q(Q1_DUMMY));
(* HU_SET = "I_Q2_71" *)
FTCE_MXILINX_clkcntrl4 #( .INIT(1'b0) ) I_Q2 (.C(C),
                              .CE(CE),
                              .CLR(CLR),
                              .T(T2),
                              .Q(Q2_DUMMY));
(* HU_SET = "I_Q3_72" *)
FTCE_MXILINX_clkcntrl4 #( .INIT(1'b0) ) I_Q3 (.C(C),
                              .CE(CE),
                              .CLR(CLR),
                              .T(T3),
                              .Q(Q3_DUMMY));
AND4  I_36_31 (.I0(Q3_DUMMY),
               .I1(Q2_DUMMY),
               .I2(Q1_DUMMY),
               .I3(Q0_DUMMY),
               .O(TC_DUMMY));
AND3  I_36_32 (.I0(Q2_DUMMY),
               .I1(Q1_DUMMY),
               .I2(Q0_DUMMY),
               .O(T3));
AND2  I_36_33 (.I0(Q1_DUMMY),
               .I1(Q0_DUMMY),
               .O(T2));
VCC  I_36_58 (.P(XLXN_1));
AND2  I_36_67 (.I0(CE),
```

```
                .I1(TC_DUMMY),
                .O(CEO));
endmodule
```